
Feuille1

temps (ms)	Val (0->4095)	Uc (V)
0	0	0,00
15	0	0,00
30	0	0,00
45	0	0,00
60	0	0,00
75	0	0,00
91	0	0,00
106	0	0,00
121	0	0,00
136	0	0,00
151	0	0,00
166	0	0,00
181	0	0,00
196	0	0,00
211	0	0,00
227	0	0,00
242	0	0,00
257	0	0,00
272	0	0,00
287	0	0,00
302	0	0,00
317	0	0,00
332	36	0,03
347	125	0,10
363 378	210 298	0,17 0,24
393	296 377	0,24
408	461	
408	542	0,37 0,44
423	618	0,44
453	690	0,56
400	030	0,50

Charge d'un condensateur de 4,7 μF à travers un résistor de 100 $k\Omega$

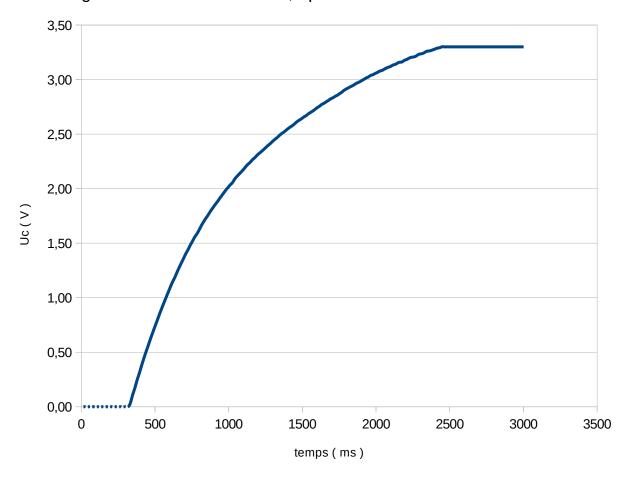

Page 7